

Lösung in vektorieller 1. - 1. geschrieben

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (\dots)$$

$$\begin{pmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \circ \\ \circ \\ \circ \end{pmatrix} = \dots$$

$$3x_1 + 2x_2 = -4$$

$$2x_1 - 4x_2 = 3$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - 4x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$$

$$(x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = 7x_1 + 8x_2 + 9x_3$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} \text{2x2 matrix} & \text{vektor} \end{matrix}$

determinanten:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{A} \cdot \underline{x} = \underline{B}$$


also ismeten

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}} = \dots$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}} = \dots$$

- wenn hell minden ismetent hini itari,

II.

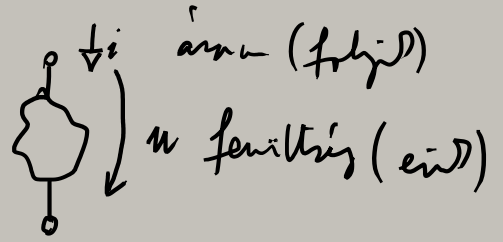


áram (folysít)
 u feszültség (erő)

$f(u, i) = 0$


karaktisztika (általános eset)

$u = g(i)$
 $i = h(u)$

explicit áram.

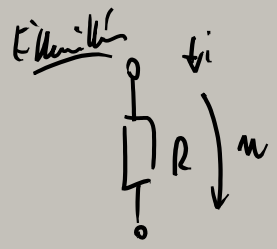


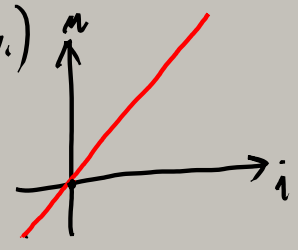$u = R \cdot i$ (ohm-törvény)
 $i = \frac{1}{R} \cdot u = G \cdot u$




$u \rightarrow 2u$
 $2u \rightarrow i = \frac{\sqrt{2 \cdot u}}{2} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{u}}{2}$

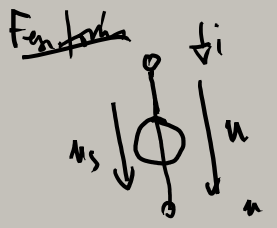
$u - 2i^2 = 0$
 - implícit alakú
 - nemlineáris
 $u = 2i^2$
 $i = \frac{\sqrt{u}}{2}$



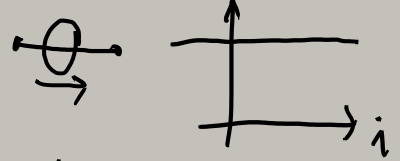
$u = u_s(t)$ (meghatározott)
 $i = ?$ (kiszámít, a hálózat határon meg)





egyen (DC) forrás
 $u_s(t) = U_0$

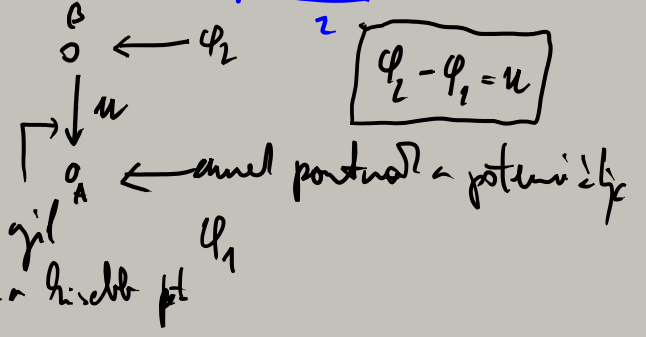

Áramforrás

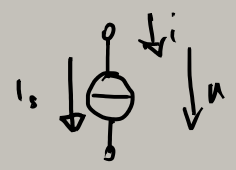

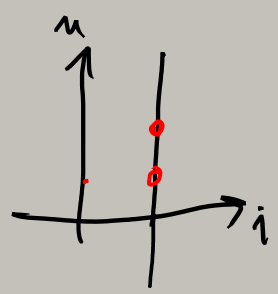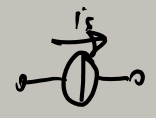
$i = i_s(t)$ meg (DC) $i = I_0$
 $u = ?$ a hálózat határon meg



$\bigcirc \downarrow u=0 \Rightarrow$ két pólus potenciálj. arosa $(u=0) \Rightarrow$ Rövidkör - short circuit $\left\{ \begin{array}{l} u=0 \cdot i \\ R=0 \text{ elhárni} \\ (G \rightarrow \infty \text{ mutatni de}) \end{array} \right.$


$\ominus \downarrow i=0 \Rightarrow$ nem folyó áram \rightarrow includes: $\begin{array}{c} \uparrow \\ \times \\ \downarrow \\ b \end{array} u$ \rightarrow nem zárt átkötés $(R \rightarrow \infty \text{ vagy } G=0)$

III. Erős ábrák

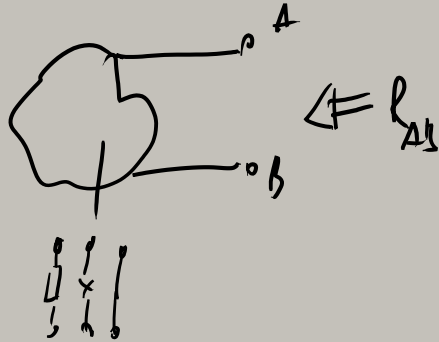

deci elrendezésre viszonozható



mint a mérés

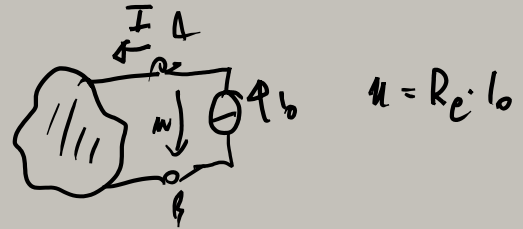

Elektronik

- Seri

$$i = i_1 = i_2$$

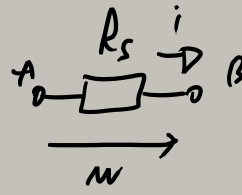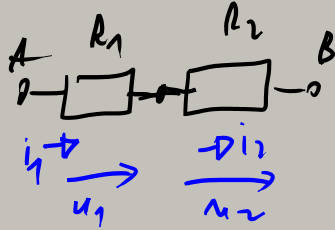

$$u = u_1 + u_2$$

$$i R_S = i R_1 + i R_2 = i \cdot (R_1 + R_2)$$

$$R_S = R_1 + R_2$$

alt. $R_S = \sum_i R_i$

$$R_S \geq \max\{R_i\}$$



$$u_1 = i \cdot R_1 = \frac{u}{R_S} \cdot R_1 = \frac{R_1}{R_S} \cdot u$$

potentiometer formel

$$p.d. \quad u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u$$

- Parallel

$$u = u_1 = u_2$$

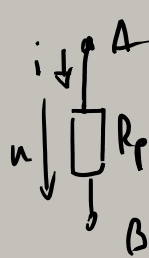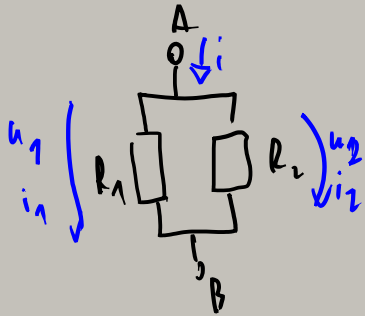

$$i = i_1 + i_2$$

$$\frac{u}{R_P} = \frac{u}{R_1} + \frac{u}{R_2}$$

$$R_P \leq \min\{R_i\}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow R_P = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$



Replum:

$$R_1 \times R_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{u}{R_1} = \frac{i \cdot R_P}{R_1} = i \cdot \frac{R_P}{R_1}$$

p.d. $i_1 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1} \cdot i$



Proble 4

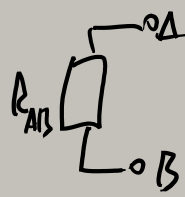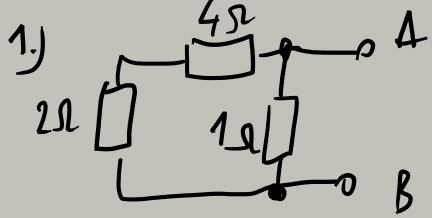


$$R_1 \times R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$6 \Omega \times 1 \Omega = \frac{6 \cdot 1}{6 + 1} = \frac{6}{7} \Omega$$


$$R_{AB} = \frac{6}{7} \Omega$$

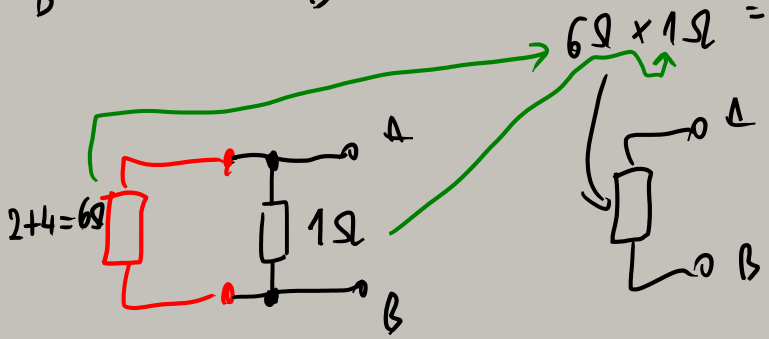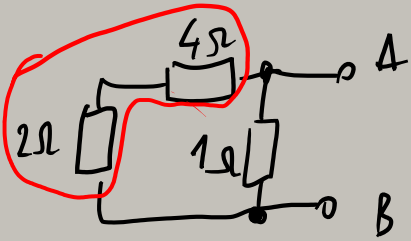


2.)
[Ω]

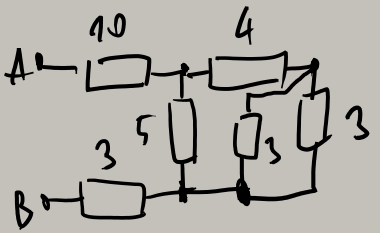


$R_{AB} = ?$

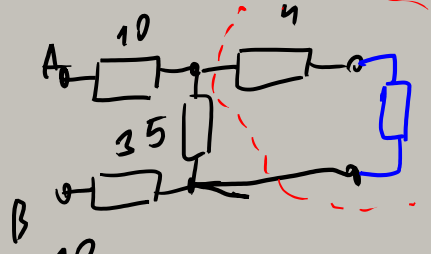
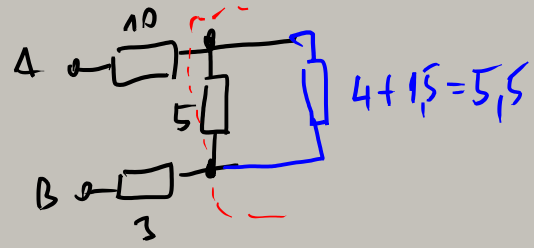
$$3 \times 3 = \frac{3 \cdot 3}{3 + 3} = \frac{9}{6} = 1,5$$



$$4 + 1,5 = 5,5$$

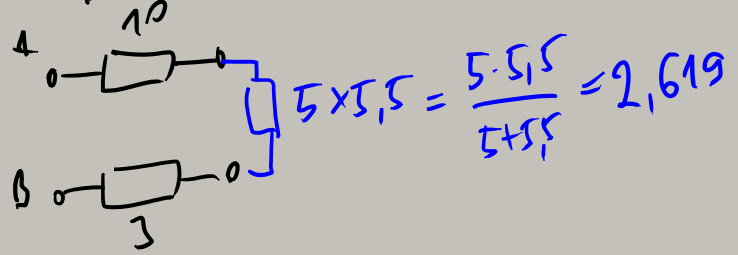

$$5 \times 5,5 = \frac{5 \cdot 5,5}{5 + 5,5} = 2,619$$





$$10 + 2,619 + 3 = 15,619 \Omega$$


$$R_{AB} = 15,619 \Omega$$

Mejri:
 $R \times R = \frac{R}{2}$



Fern. auto. leuchtet

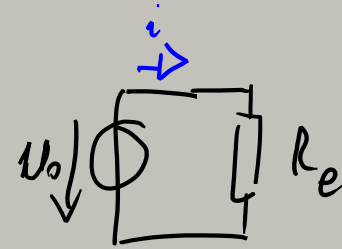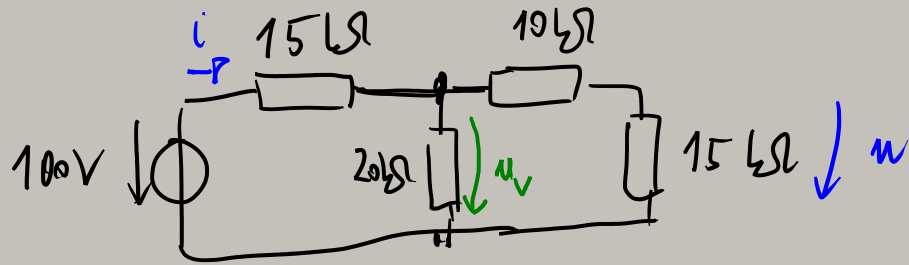
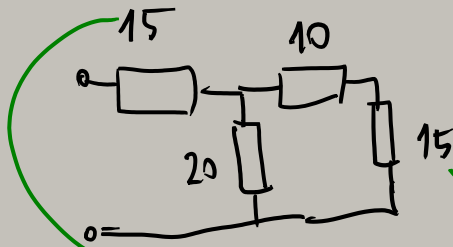
$$i = \frac{U_0}{R_e} = \frac{100V}{26,11\Omega} = \underline{\underline{3,8299 \text{ mA}}}$$


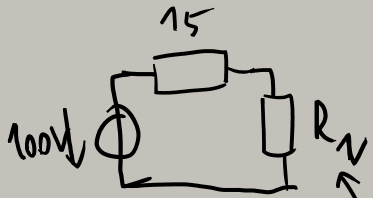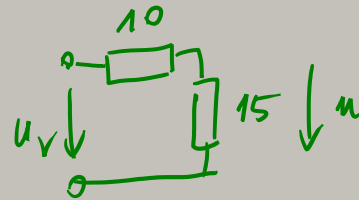
$$R_e = (15 + 10) \times 20 + 15 = 20 \times 25 + 15 = 11,11 + 15 = 26,11 \Omega$$



$$U_v = 100V \cdot \frac{11,11}{15 + 11,11} = \frac{11,11}{26,11} \cdot 100V = 42,55V$$

\uparrow
 $20 \times (10 + 15) = 11,11$

Merke: a leuchtet i in der mittlere Gruppe

$$i = \frac{100 - 42,55}{15} = \frac{57,45V}{15\Omega} = \underline{\underline{3,83 \text{ mA}}}$$

$$U = U_v \cdot \frac{15}{10 + 15} = 42,55 \cdot \frac{15}{10 + 15} = 25,53V$$