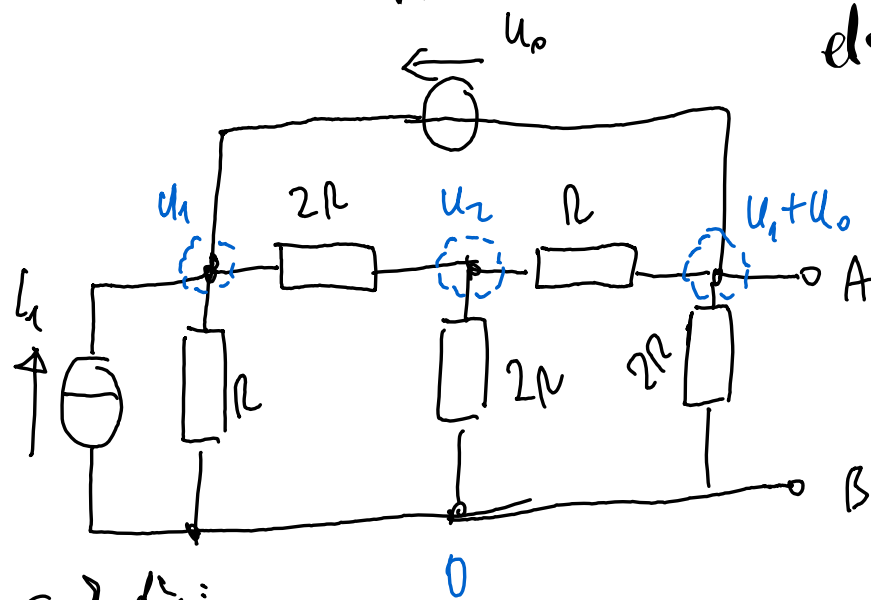


A 03.10-i gyakorlat feladata (mit a táblán elszámoltam)



$$U_0 = 10 \text{ V}$$

$$I_1 = 3 \text{ mA}$$

$$R = 1 \text{ } \Omega$$

szabvány:

$$\textcircled{1} -I_1 + \frac{U_1}{R} + \frac{U_1 - U_2}{2R} + \frac{(U_1 + U_0) - U_2}{R} + \frac{U_1 + U_0}{2R} = 0$$

$$\textcircled{2} \frac{U_2}{2R} + \frac{U_2 - U_1}{2R} + \frac{U_2 - (U_1 + U_0)}{R} = 0$$


$$\left. \begin{aligned} 2R \cdot \textcircled{1} &\rightarrow 6U_1 - 3U_2 = -3U_0 + 2RI_1 = -30 + 6 = -24 \\ 2R \cdot \textcircled{2} &\rightarrow -3U_1 + 4U_2 = 2U_0 = 20 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow U_1 = -2,4 \text{ V}$$

$$U_2 = 3,2$$

$$U_{uj} = U_1 + U_0 = 7,6 \text{ V}$$

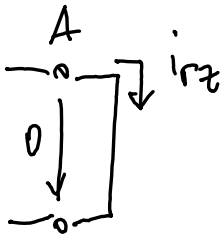isirding leirnis (A-B körfi) $\rightarrow U_{AB} = 0$



① helyett ③ $U_1 + U_0 = 0$

így ③ $U_1 = -U_0 = -10$
 ② $-3U_1 + 4U_2 = 20$

$$\left. \begin{array}{l} U_1 = -10V \\ U_2 = -2,5V \end{array} \right\}$$

i_{rz} -hez az ①-et kell felírni, így hogy U_1 és U_2 más ismert

$$i_{rz} + \frac{U_1 + U_0 - U_2}{R} + \frac{U_1 - U_2}{2R} + \frac{U_1}{R} + (-I_1) = 0$$

$$i_{rz} = \frac{-1}{2R} (5U_1 - 3U_2 + 2U_0 - 2RI_1) = 14,25 \text{ mA}$$


bezo ellenir:

$$R_B = \frac{U_I}{-I_N} = \frac{7,6}{14,25} = 0,5333 \text{ k}\Omega$$


$$I_N = -i_{rz} = -14,25 \text{ mA}$$

$$U_T = U_{in} = 7,6 \text{ V}$$


Thevenin-KK.

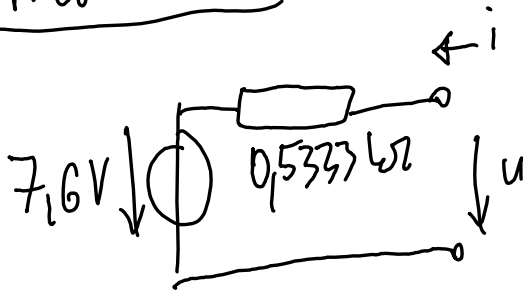

Norton-KK.

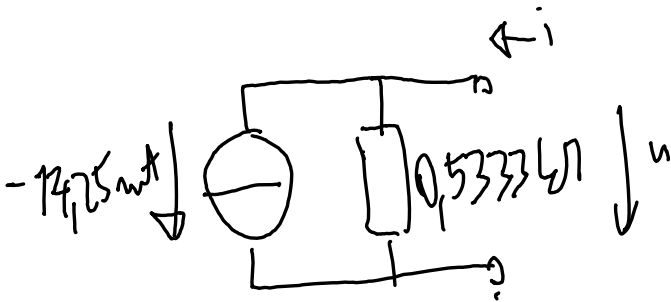


R_B kiszámításra deklarációlással:

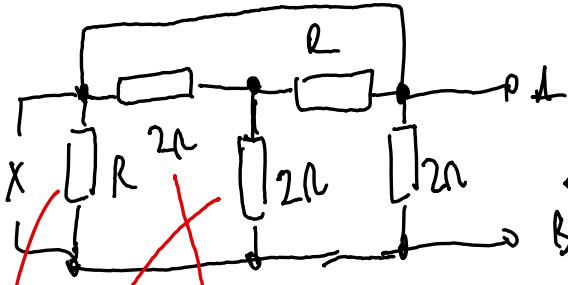

az ábránról látszik
(örök érem elbűvölő
állításom volt :))

$\Leftarrow R_B$

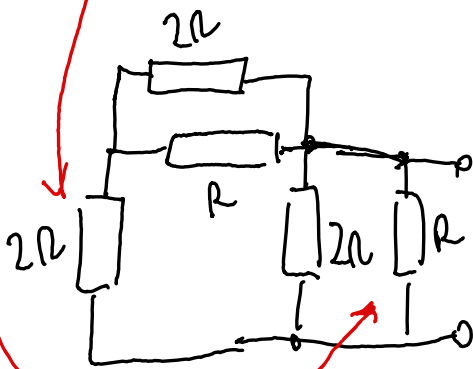
(elviszponenciális csomópontok
belső függvénye)
az alábbi:



$$(2R + \underbrace{(R \times 2R)}_{\frac{2R}{3}}) \times \underbrace{(2R)}_{\frac{2R}{3}} = \frac{8R}{3} \times \frac{2R}{3} = \frac{16R}{30} = \frac{8}{15}R$$

$$R_B = \frac{8}{15} k\Omega = 0,53333 k\Omega$$

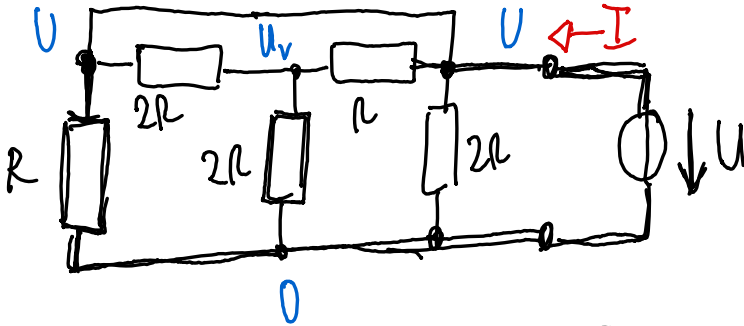
Erweiterung, hier kann man einen an
 Äquivalentwert



$$\left. \begin{aligned} \frac{U}{R} + \frac{U-U_v}{2R} + \frac{U-U_v}{R} + \frac{U}{2R} - I &= 0 \\ \frac{U_v}{2R} + \frac{U_v-U}{2R} + \frac{U_v-U}{R} &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 6U - 3U_v &= 2RI \\ -3U + 4U_v &= 0 \end{aligned}$$


$$U = 0,5333 \cdot RI \quad \text{is} \quad U_v = 0,4 \cdot RI$$
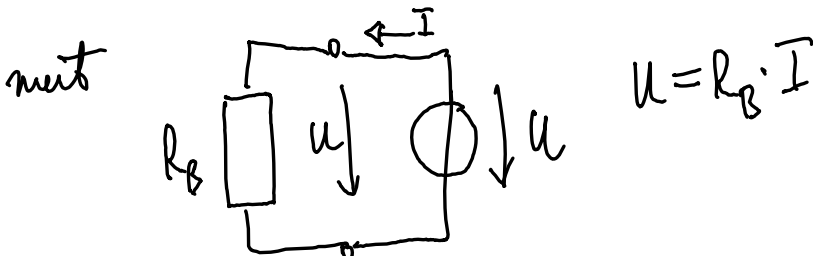
$$\text{innen } R_B = \frac{U}{I} = 0,5333 \cdot R$$



a. Ladungsträger

meg lehetett volna oldani áramforrással?

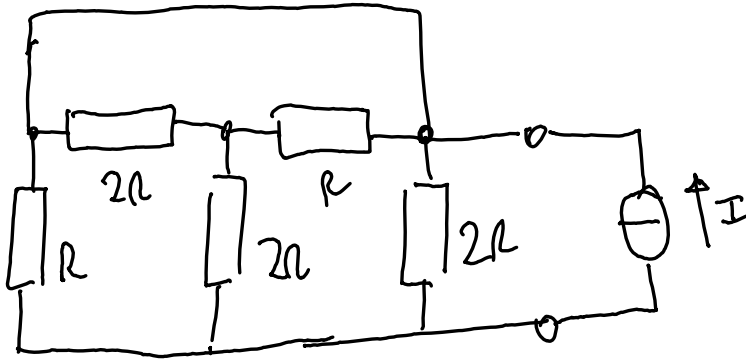


$n=4 \rightarrow 3$ csop

$b=7$ $b-n+1=4$ km Ω , de 3 HA' kellenek

\uparrow
 $(5R, 1\emptyset, 11)$

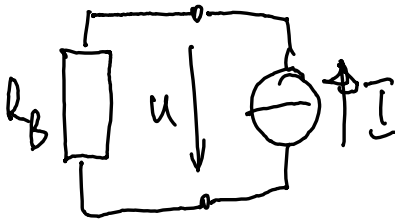\rightarrow mindkét módszerrel azonos bonyolultságú feladatot



$u = R_B \cdot I$ alapján
 adódik R_B